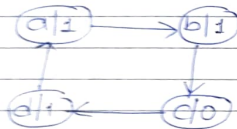


Design sequence generator for sequence 1101

Sequence generator for sequence 1101

state diagram



$$a = 00$$

$$b = 01$$

$$c = 10$$

$$d = 11$$


State table

Present state Next state

1	a	b
1	b	c
0	c	d
1	d	a

Excitation table			
Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	0	1
1	1	x	0

	Present state		Next state					
	C_n	C_{n+1}	Q_n	Q_{n+1}	JA	KA	JB	KB
0	1	0	0	1	0	x	1	x
1	1	0	1	0	1	x	x	1
2	0	1	1	1	x	0	1	x
3	1	1	0	0	x	1	x	1

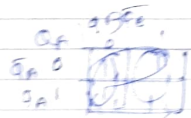

$$Y = \bar{Q}_A + \bar{Q}_B$$

1101



K-Map JA

Q_n \ Q_{n+1}	0	1
\bar{Q}_n	0	1
Q_n	x	x

$$J_A = Q_B$$

K-Map for KA

Q_n \ Q_{n+1}	0	1
\bar{Q}_n	x	x
Q_n	0	1

$$K_A = Q_B$$

K-Map for JB

Q_n \ Q_{n+1}	0	1
\bar{Q}_n	1	x
Q_n	1	x

$$J_B = 1$$

K-Map for KB


Q_n \ Q_{n+1}	0	1
\bar{Q}_n	x	1
Q_n	x	1

$$K_B = 1$$

K-Map for Y


Q_n \ Q_{n+1}	0	1
\bar{Q}_n	1	1
Q_n	0	1

$$Y = \bar{Q}_A + Q_B$$

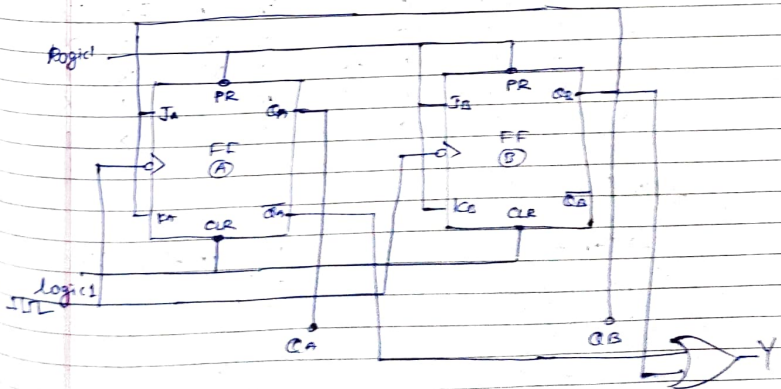

Design sequence generator for sequence 1010

Step 1 State diagram

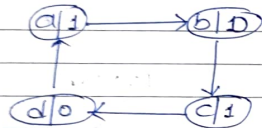

a = 00
b = 01
c = 10
d = 11

Step 2 state table

	Present	Next
1	a (00)	b (01)
0	b (01)	c (10)
1	c (10)	d (11)
0	d (11)	a (00)

Excitation table			
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Step 3 Excitation table

Y	Q_A	Q_B	Q_{A+1}	Q_{B+1}	J_A	K_A	J_B	K_B
1	0	0	0	1	0	x	1	x
0	0	1	1	0	1	x	x	1
1	1	0	1	1	x	0	1	x
0	1	1	0	0	x	1	x	1

Step 4

K-Map for J_A

$Q_A \backslash Q_B$	00	01
0	0	1
1	x	x

$J_A = Q_B$

K-Map for K_A

$Q_A \backslash Q_B$	00	01
0	x	x
1	0	1

$K_A = Q_B$

K-Map for J_B

$Q_A \backslash Q_B$	00	01
0	x	x
1	1	x

$J_B = 1$

K-Map for K_B


$Q_A \backslash Q_B$	00	01
0	x	1
1	x	1

$K_B = 1$

K-Map for Y


$Q_A \backslash Q_B$	00	01
0	1	0
1	1	0

$Y = Q_B$

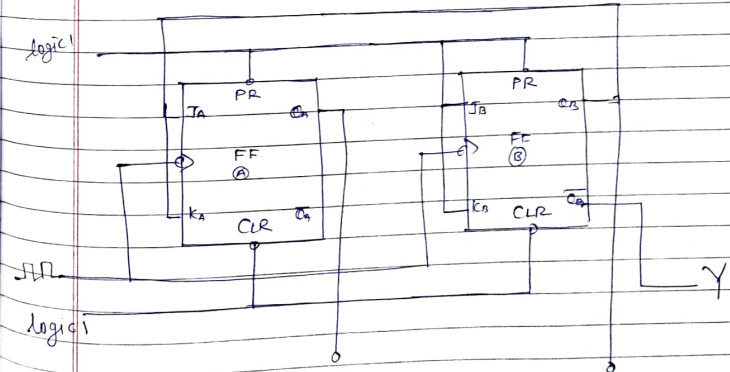

Design a sequence detector for sequence 110 without overlap

Step 1 state diagram

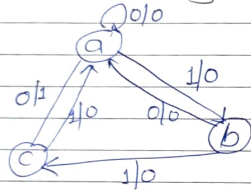

Step 2

$$a = 00$$

$$b = 01$$

$$c = 10$$

$$X = \bar{I}/P = 00 \text{ or } 1$$

$$Y = 0/P$$


Step 3

Excitation Table

		X=0		X=1		Y		Excitation J K F F			
		a(00)		b(01)		0		a(00) b(01) J K F F			
		a(00)		c(10)		0		a(00) c(10) J K F F			
		c(10)		a(00)		1		c(10) a(00) J K F F			
		Present state		Next state							
		QA	QB	QA+1	QB+1	JA	KA	JB	KB		
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X		
0	0	0	1	0	0	0	X	X	1		
0	0	1	0	0	0	X	1	0	X		
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X		
0	1	0	0	0	1	0	X	1	X		
0	1	0	1	1	0	1	X	X	1		
1	1	1	0	0	0	X	1	0	X		
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X		

Logic 1

Logic 1

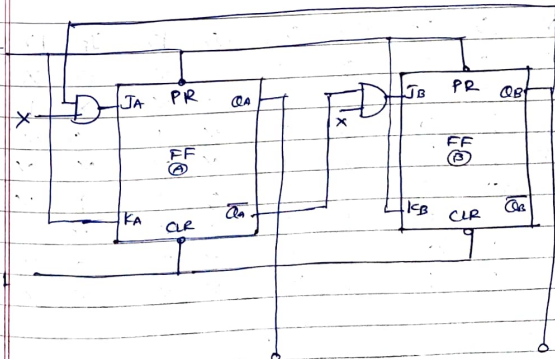

K-Map for JA

a \ b	b			
	0	1	0	1
0	0	0	X	X
1	0	1	X	X

$$J_A = X \bar{Q}_B$$

K-Map for KA

a \ b	b			
	0	1	0	1
0	X	X	X	1
1	X	X	X	1

$$K_A = 1$$

K-Map for JB

a \ b	b			
	0	1	0	1
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

$$J_B = X \bar{Q}_A$$


K-Map for KB

a \ b	b			
	0	1	0	1
0	X	1	X	X
1	X	1	X	X

$$K_B = 1$$

Design a sequence detector for sequence 110 with overlap.

Step 1 State diagram

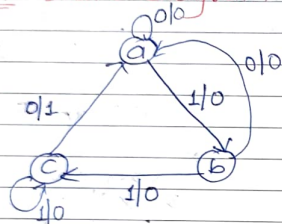

Step 2

a=00

b=01

c=10

$X < 0$
1

$Y = 0/P$

X=0 Y X=1 Y

a(00) a(00)0 b(01) 0

b(01) a(00)0 c(10) 0

c(10) a(00)1 c(10) 0

Excitation			
a_n	a_{n+1}	J_n	K_n
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Y	X	a_n	a_{n+1}	b_n	b_{n+1}	J_n	K_n	J_b	K_b	Y
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0
0	0	1	0	0	0	0	X	X	1	0
0	1	0	0	0	0	X	1	0	X	1
0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	0
1	0	0	0	1	0	0	X	1	X	0
1	0	1	1	0	1	1	X	X	1	0
1	1	0	1	0	X	X	0	0	X	0
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	0

K-Map for JA

$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$
\bar{a}	0	0	1
\bar{a}	0	1	0
\bar{a}	1	0	0
\bar{a}	1	1	0

$$J_A = X \oplus B$$

K-Map for KA

$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$
\bar{a}	0	0	1
\bar{a}	0	1	0
\bar{a}	1	0	0
\bar{a}	1	1	0

$$K_A = \bar{X} \oplus B$$

K-Map for JB

$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$
\bar{a}	0	0	1
\bar{a}	0	1	0
\bar{a}	1	0	0
\bar{a}	1	1	0

$$J_B = X \oplus A$$

K-Map for KB


$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$
\bar{a}	0	0	1
\bar{a}	0	1	0
\bar{a}	1	0	0
\bar{a}	1	1	0

$$K_B = 1$$


K-Map for Y

$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$	$a_n a_{n+1}$
\bar{a}	0	0	1
\bar{a}	0	1	0
\bar{a}	1	0	0
\bar{a}	1	1	0

$$Y = \bar{X} \oplus A \oplus B$$

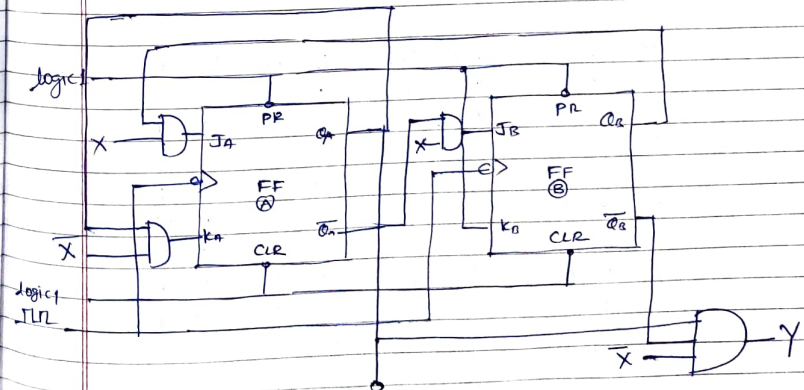

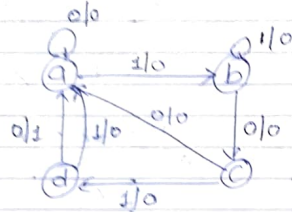Design a sequence detector for sequence 1010 with overlap



Step 2

$$a = 00$$

$$b = 01$$

$$c = 10$$

$$d = 11$$

$$X=0 \quad Y$$

$$X=1 \quad Y$$

$$a(00) \quad a(00) \quad 0$$

$$b(01) \quad 0$$

$$b(01) \quad b(01) \quad 0$$

$$b(01) \quad 0$$

$$c(10) \quad a(00) \quad 0$$

$$d(11) \quad 0$$

$$d(11) \quad a(00) \quad 1$$

$$a(00) \quad 0$$

Excitation Table

00	0X
01	1X
10	X1
11	X0

X	CA	CB	CA+1	CB+1	JA	KB	JB	KB	Y
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0
0	0	1	1	0	1	X	X	1	0
0	1	0	0	0	X	1	0	X	0
0	1	1	0	0	X	1	X	1	1
1	0	0	0	1	0	X	1	X	0
1	0	1	0	1	0	X	X	0	0
1	1	0	1	1	X	0	1	X	0
1	1	1	0	0	X	1	X	1	0

Step 3

K-Map for JA

CA \ CB	00	01	10	11
X=0	0	1	X	X
X=1	0	0	X	X

$$JA = \bar{X}CB$$

K-Map for KB

CA \ CB	00	01	10	11
X=0	X	X	1	1
X=1	X	X	1	0

$$KB = \bar{X} + CB$$

K-Map for JB

CA \ CB	00	01	10	11
X=0	0	X	X	0
X=1	1	X	X	1

$$JB = X$$

K-Map for KB


CA \ CB	00	01	10	11
X=0	X	1	1	X
X=1	X	0	1	X

$$KB = \bar{X} + CA$$

K-Map for Y


CA \ CB	00	01	10	11
X=0	0	0	1	0
X=1	0	0	0	0

$$Y = \bar{X}CA\bar{C}B$$

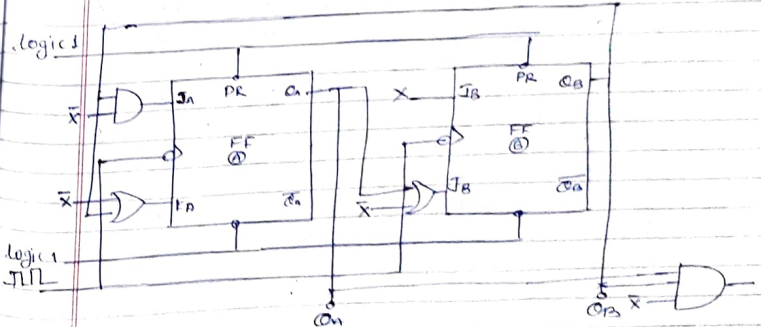

Design a sequence detector for sequence 1010 without overlap.

Step 1 state diagram

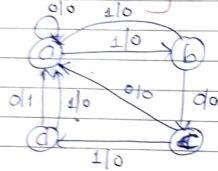

$$A = 00$$

$$B = 01$$

$$C = 10$$

$$D = 11$$

Step 2

	X=0	Y	X=1	Y
a(00)	a(00)	0	b(01)	0
b(01)	c(10)	0	a(00)	0
c(10)	a(00)	0	d(11)	0
d(11)	a(00)	1	a(00)	0

Excitation

$\bar{Q}_A Q_B$	J_A	K_A
00	0	X
01	1	X
10	X	1
11	X	0

X	\bar{Q}_A	Q_B	Q_{A+1}	Q_{B+1}	J_A	K_A	J_B	K_B	Y
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0
0	0	1	1	0	1	X	X	1	0
0	1	0	0	0	X	1	0	X	0
0	1	1	0	0	X	1	X	1	1
1	0	0	0	1	0	X	1	X	0
1	0	1	0	0	0	X	X	1	0
1	1	0	1	1	X	0	1	X	0
1	1	1	0	0	X	1	X	1	0

Step 3

K-Map for J_A

$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$	$Q_A Q_B$
\bar{X}	0	1	X
X	0	0	X

$$J_A = \bar{X} Q_B$$

K-Map for K_A

$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$	$Q_A Q_B$
\bar{X}	X	X	1
X	X	X	1

$$K_A = \bar{X} + Q_B$$

K-Map for J_B

$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$	$Q_A Q_B$
\bar{X}	0	X	X
X	1	X	1

$$J_B = X$$

K-Map for K_B

$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$	$Q_A Q_B$
\bar{X}	X	1	1
X	X	1	X

$$K_B = 1$$

K-Map for Y

$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$	$Q_A Q_B$
\bar{X}	0	0	1
X	0	0	0

$$Y = \bar{X} Q_A Q_B$$

